

$$\textcircled{1} \textcircled{a} \quad 20_{10} = {}_2 \overline{\begin{array}{r} 20 \\ 10 \\ 2 \\ 5 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{array}} \begin{array}{l} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} = 10100_2$$

Desimal \rightarrow Hexa desimal.

$$16 \overline{20} 1$$

$$20_{10} = 14_{16}$$

$$\textcircled{c} \quad \begin{array}{r} 10100_2 \\ 00110_2 \\ \hline 11010_2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \\ = 2^4 + 2^3 + 0^2 + 2^1 + 0^0 \\ = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 \\ = 26_{10} \end{array}$$

$$\textcircled{d} \quad \begin{array}{r} 10100_2 \\ 11101_2 \\ \hline 110001_2 \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \\ = 2^5 + 2^4 + 0^3 + 0^2 + 0^1 + 2^0 \\ = 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1 \\ = 49_{10} \end{array}$$

$$\textcircled{b} \quad 4_{10} = 100_2$$

$$\rightarrow 1's \text{ Complement} = 011_2 + 1 = 100_2$$


$$\rightarrow \text{di padding } 0100_2$$

Untuk menjadi -4 ditambah sign bit (-) yaitu 1 di MSB

Jadi hasilnya adalah 10100_2

\uparrow sign bit (-)
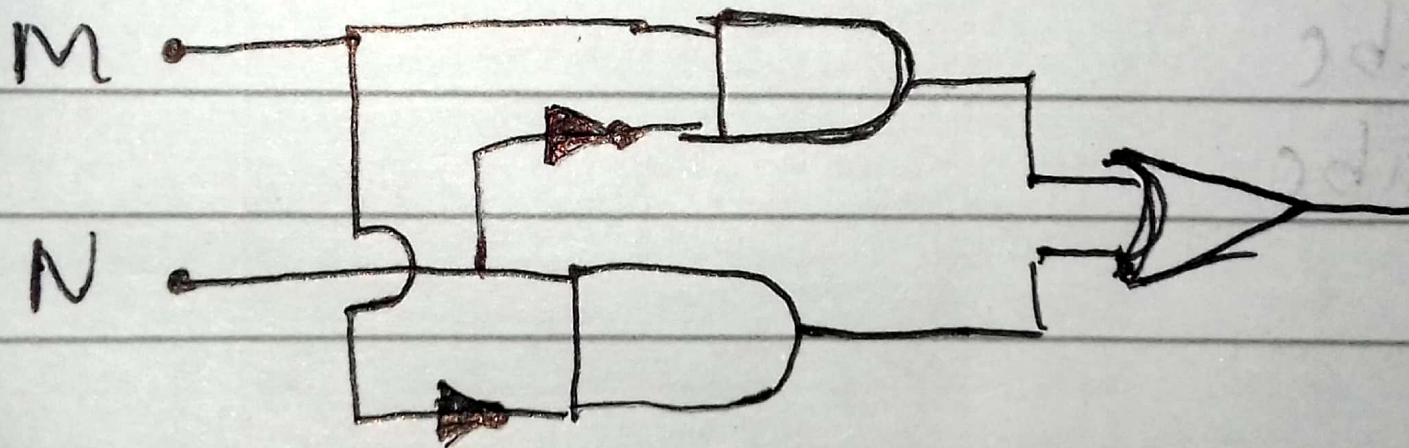
$$\begin{aligned}
 \textcircled{2} \quad (M + \bar{N})(\bar{M} + N) &= (\bar{M} \cdot \bar{N}) + (M \cdot N) \\
 &= (\bar{M} \cdot \bar{N}) + (M \cdot N) \\
 &= \bar{M} \cdot N + M \cdot \bar{N}
 \end{aligned}$$



$$\textcircled{3} (\bar{a}\bar{b}+c)(a+b)(\overline{b+ac}) = \bar{a}bc$$

$$(\bar{a}\bar{b}+c)(a+b)(\bar{b}+\bar{a}c) = \bar{a}bc$$

$$(\bar{a}\bar{b}+c)(a+b)(\bar{b}+\bar{a}+\bar{c}) = \bar{a}bc$$

$$(\bar{a}\bar{b}+c)(a+b)(b(\bar{a}+\bar{c})) = \bar{a}bc$$

$$\bar{a}ab + \bar{a}b\bar{b} + ac + bc + \bar{a}b + b\bar{c} = \bar{a}bc$$

$$0.\bar{b} + 0.\bar{a} + ac + bc + (\bar{a}b + b\bar{c}) = \bar{a}bc$$

$$ac + bc + \bar{a}b + b\bar{c} = \bar{a}bc$$

$$ac + \bar{a}b(c + \bar{c}) = \bar{a}bc$$

$$ac + \bar{a}b \cdot 1 = \bar{a}bc$$

$$ac + \bar{a}b = \bar{a}bc$$

$$\bar{a}bc = \bar{a}bc$$

Aa	P	Q	R	S	biner	Z	lampu G.	
	0	0	0	0	0000	0	0	X
	0	0	0	1	0001	1	0	X
	0	0	1	0	0010	2	1	$\bar{P}\bar{Q}R\bar{S}$
	0	0	1	1	0011	3	1	$\bar{P}\bar{Q}RS$
	0	1	0	0	0100	4	1	$\bar{P}Q\bar{R}\bar{S}$
	0	1	0	1	0101	5	1	$\bar{P}Q\bar{R}S$
	0	1	1	0	0110	6	1	$\bar{P}QRS$
	0	1	1	1	0111	7	0	X
	1	0	0	0	1000	8	1	$P\bar{Q}\bar{R}\bar{S}$
	1	0	0	1	1001	9	1	$P\bar{Q}\bar{R}S$
	1	0	1	0	1010	A	1	$P\bar{Q}R\bar{S}$
	1	0	1	1	1011	B	1	$P\bar{Q}RS$
	1	1	0	0	1100	C	0	X
	1	1	0	1	1101	D	0	X
	1	1	1	0	1110	E	1	$PQR\bar{S}$
	1	1	1	1	1111	F	1	$PQRS$

⑥


	$\bar{P}\bar{Q}$	$\bar{R}\bar{S}$	$\bar{R}S$	RS	$R\bar{S}$
$\bar{P}\bar{Q}$	0 ₁	0 ₂	1 ₃	1 ₄	
$\bar{P}Q$	1 ₅	1 ₆	0 ₇	1 ₈	
$P\bar{Q}$	0 ₉	0 ₁₀	1 ₁₁	1 ₁₂	
PQ	1 ₁₃	1 ₁₄	1 ₁₅	1 ₁₆	

$$\text{loop 1} = \bar{P}\bar{Q} + R\bar{S}$$

$$\text{loop 2} = \bar{P}Q\bar{R} + PQR + \bar{Q}RS$$

⑦
$$\text{SOP} = \bar{P}Q\bar{R} + PQR + \bar{Q}RS + \bar{P}\bar{Q} + R\bar{S}$$

5

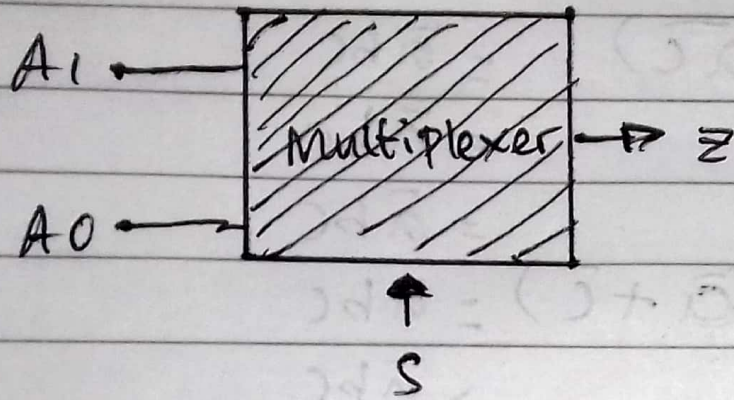

Jika $S=0$ maka $Z = A_0$

Jika $S=1$ maka $Z = A_1$

Tuliskan output Z dalam bentuk SOP:

S	A_0	A_1	Z	
0	0	0	0	X
0	0	1	0	X
0	1	0	1	$\bar{S} A_0 \bar{A}_1$
0	1	1	1	$\bar{S} A_0 A_1$
1	0	0	0	X
1	0	1	1	$S \bar{A}_0 A_1$
1	1	0	0	X
1	1	1	1	$S A_0 A_1$

$$SOP = \bar{S} A_0 \bar{A}_1 + \bar{S} A_0 A_1 + S \bar{A}_0 A_1 + S A_0 A_1$$